

# PROPIEDADES ACTIVAS DE LA MEMBRANA CELULAR


#### BIOLOGIA CELULAR DE LA NEURONA

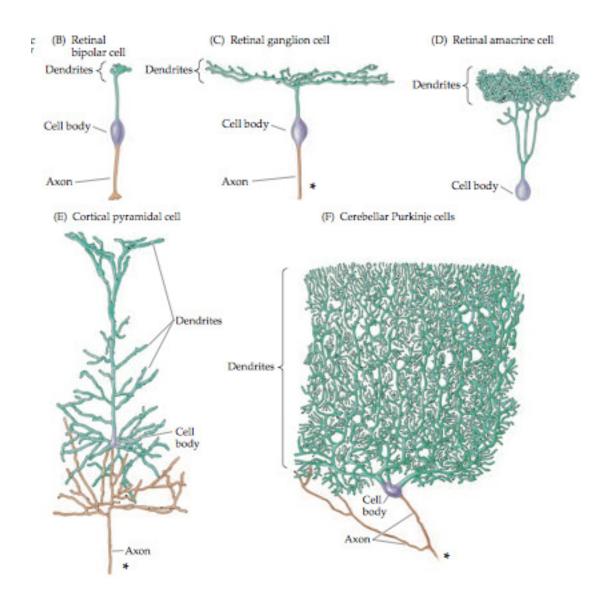

# **CELULAS GLIALES**

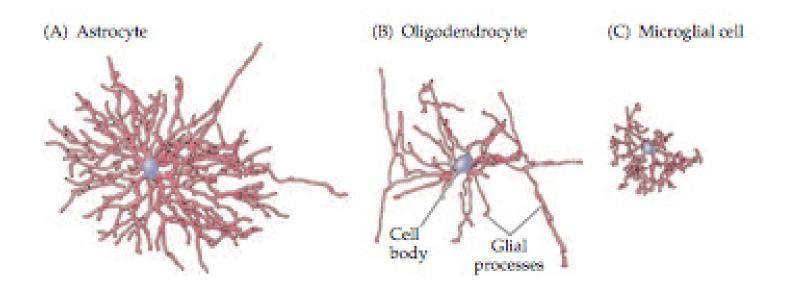

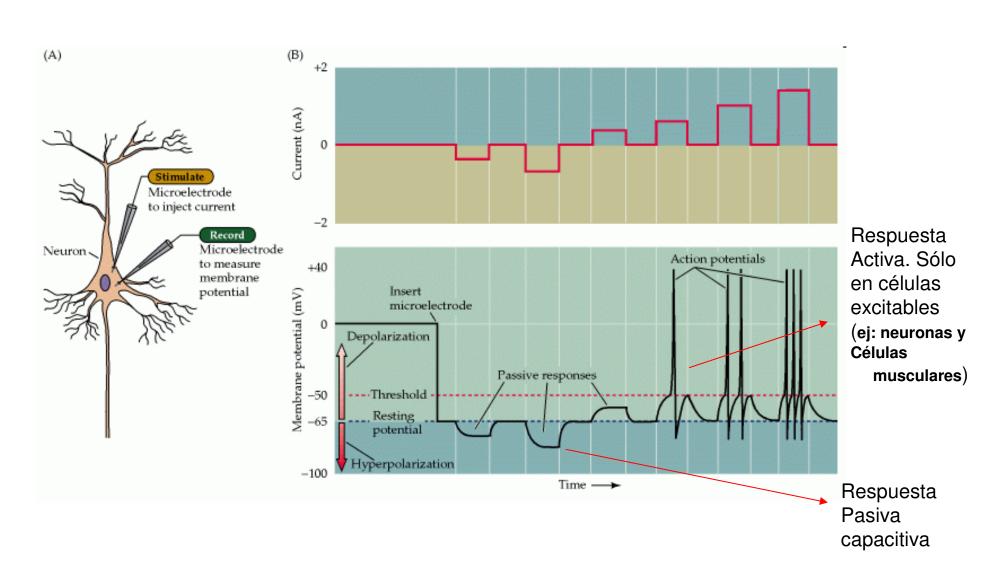
# PROPIEDADES PASIVAS Y ACTIVAS DE LA MEMBRANA



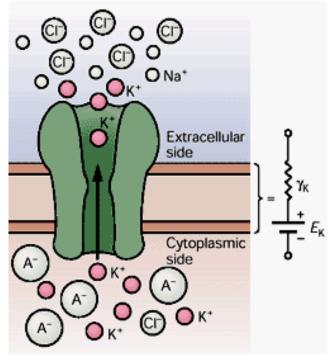
#### CONDUCTANCIA / RESISTENCIA

 La relación entre la diferencia de potencial entre dos puntos y la corriente eléctrica medida es la resistencia del conductor (en nuestro caso, un canal). Esta relación se conoce como ley de Ohm:

$$R = rac{\Delta V}{I}$$
  $Ohm = rac{Volt}{Ampere}$   $R = rac{1}{g}$  (conductancia)



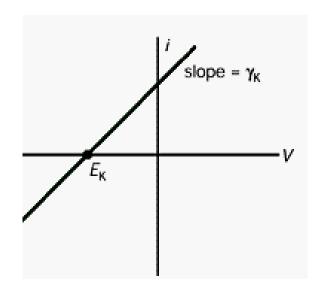

#### CAPACITANCIA


- CAPACITOR: estructura que puede almacenar cargas.
- Un capacitor está formado por dos láminas conductoras separadas por un material aislante.
- Al aplicarse una diferencia de potencial entre las láminas, se produce una redistribución de las cargas entre las placas.

$$capacitancia = C = \frac{Q}{\Delta V} \propto \frac{\text{\'area}}{distancia}$$

$$Faradio = \frac{Coulomb}{Volt}$$

Medio extracelular: conductor


Bicapa lipídica: aislante

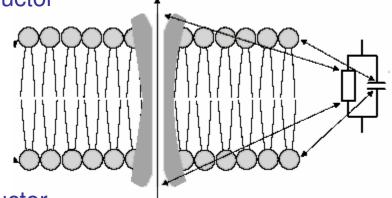


Capacitancia de la membrana plasmática: 1 µ F/cm<sup>2</sup>


Medio intracelular: conductor

### PROPIEDADES PASIVAS

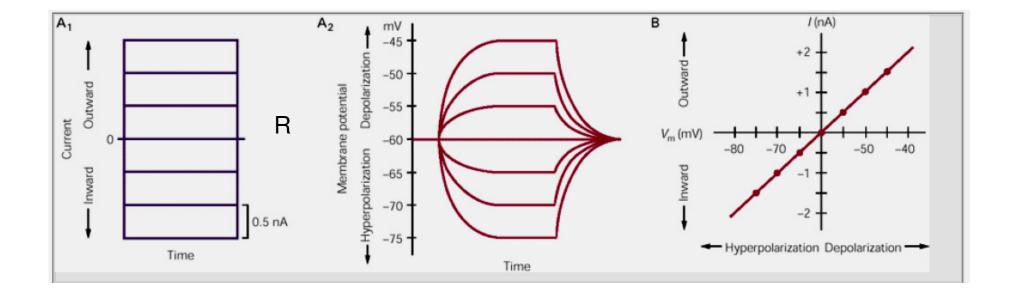

#### PROPIEDADES PASIVAS

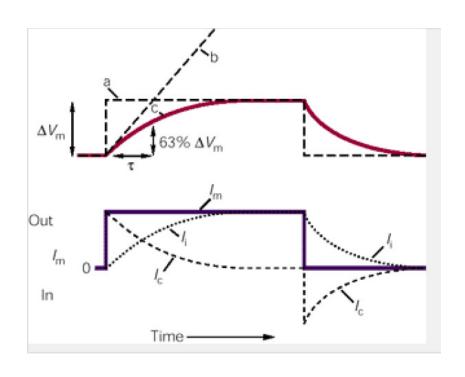

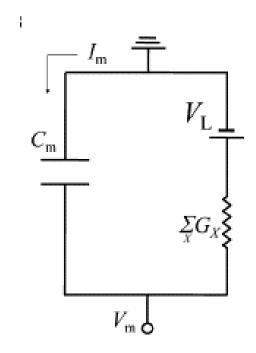


$$I_{ext} + I_{ion} + I_c = 0$$


Ley de Kirchoff (corrientes)

$$\Delta V_m(t) = I_m R_m (1 - e^{-t/\tau})$$


# CONDUCCIÓN PASIVA

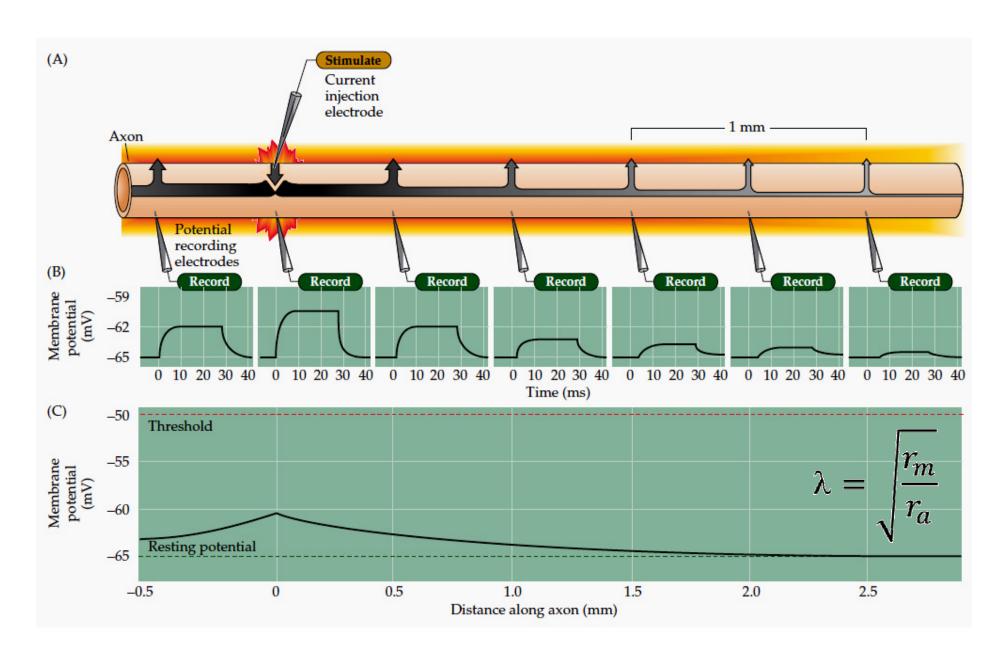


# FIJACIÓN DE VOLTAJE Voltage clamp

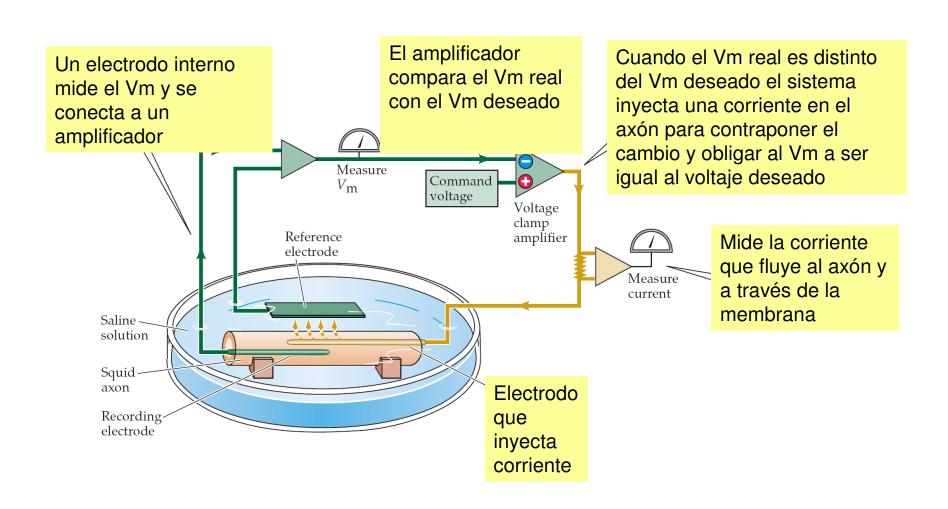


## PATCH CLAMP

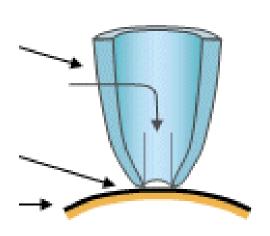

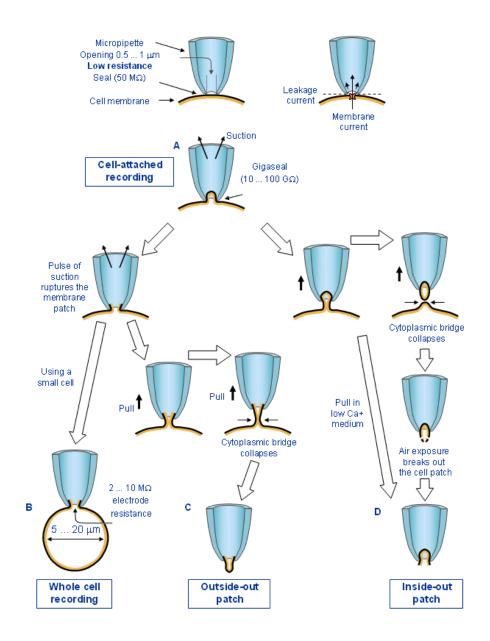



#### PATCH CLAMP

#### Registro de corrientes unitarias

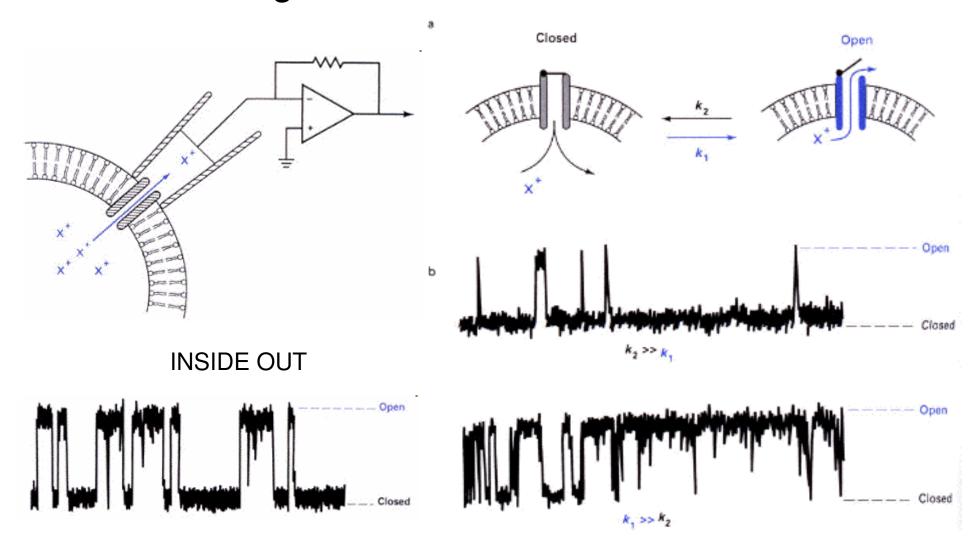

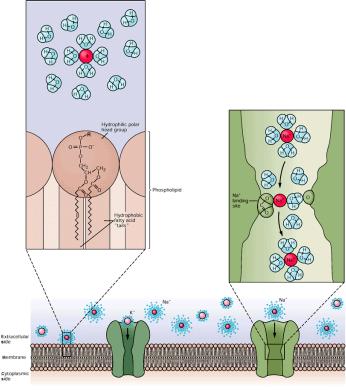
# CANALES IÓNICOS DEPENDIENTES DE VOLTAJE




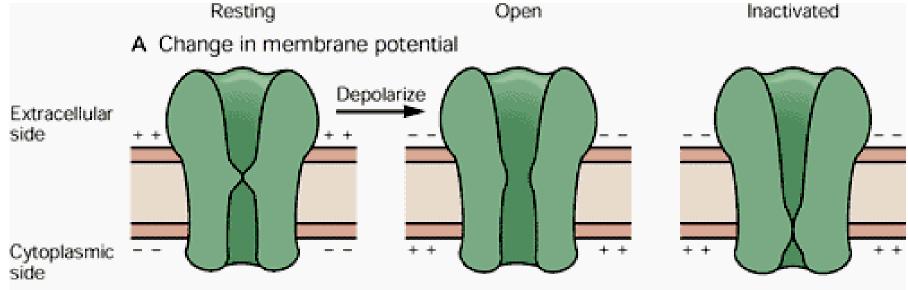

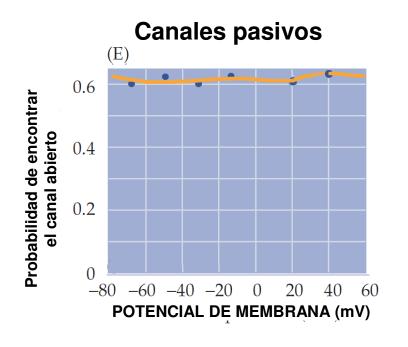
## CANALES IÓNICOS DEPENDIENTES DE VOLTAJE




#### Canales dependientes de voltaje

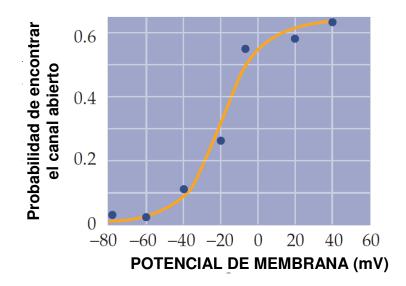


### LEY DE TODO O NADA

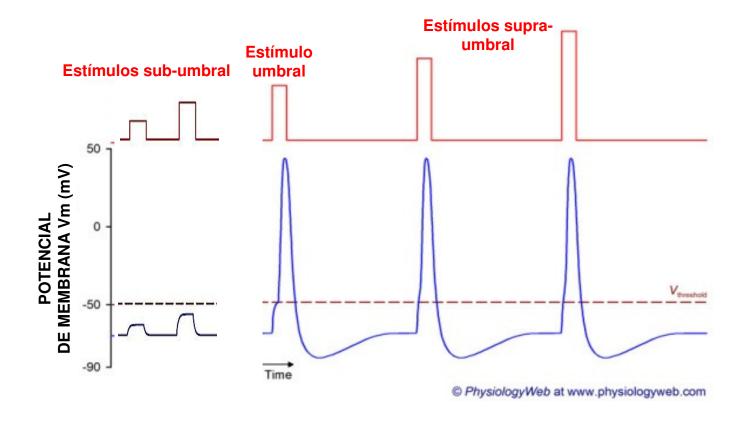

# VARIABILIDAD BIOLÓGICA

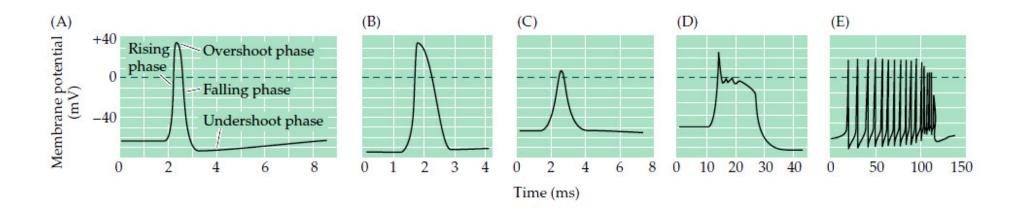

# FASES DEL POTENCIAL DE ACCIÓN

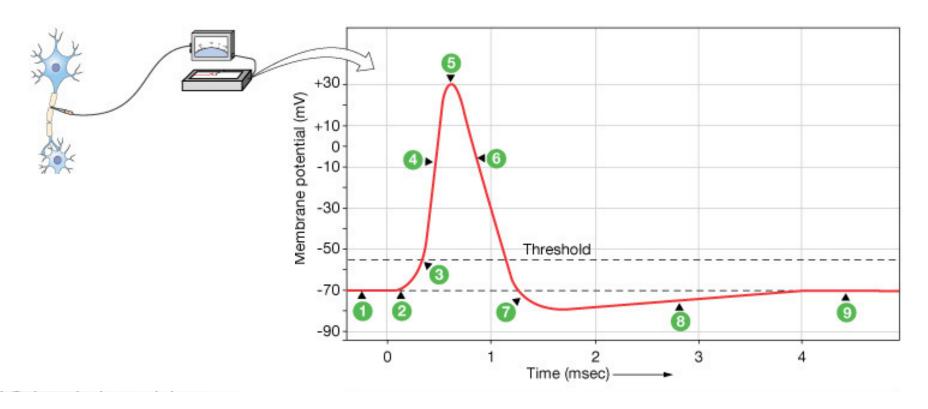


- 1 Reposo
- 2 Estímulo despolarizante
- 3 Umbral
- 4 Despolarización


- 5 Pico
- 6 Repolarización
- 7 Hiperpolarización post-potencial
- (8) Retorno al reposo
- 9 Reposo

## BASES BIOELÉCTRICAS Y BIOQUÍMICAS


#### **FIJACION DE VOLTAJE**

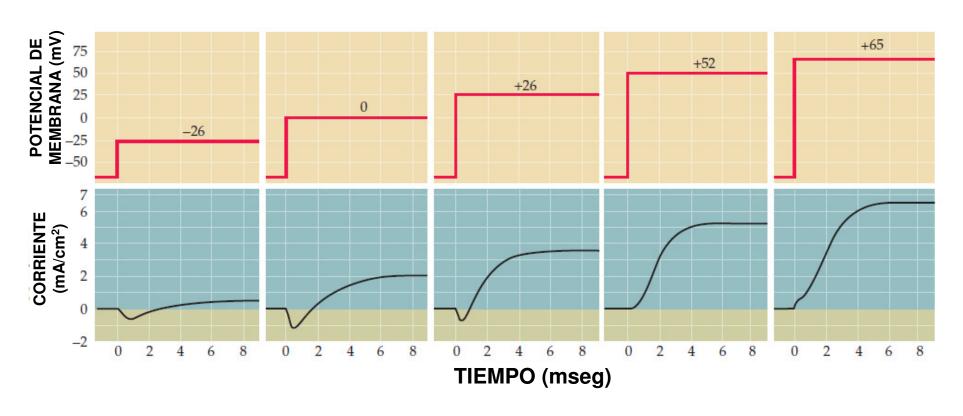


## BASES BIOELÉCTRICAS Y BIOQUÍMICAS

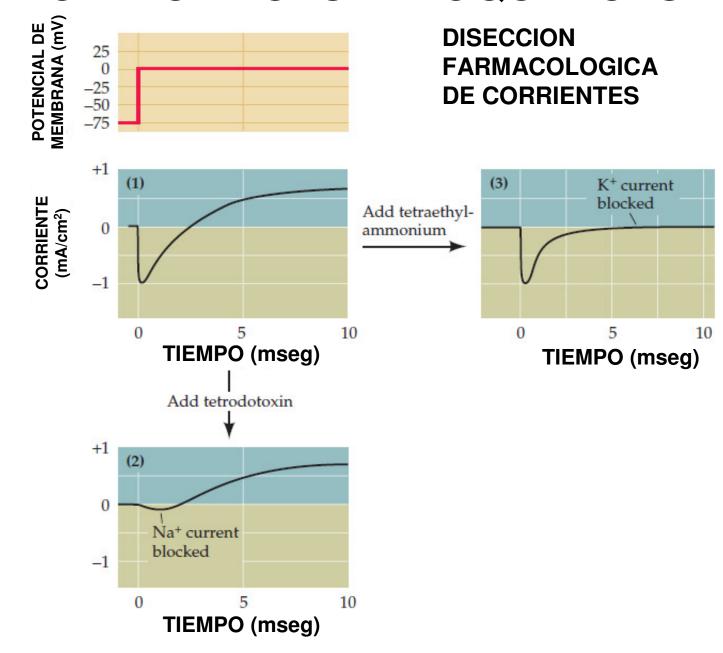



# BASES BIOELÉCTRICAS Y BIOQUÍMICAS

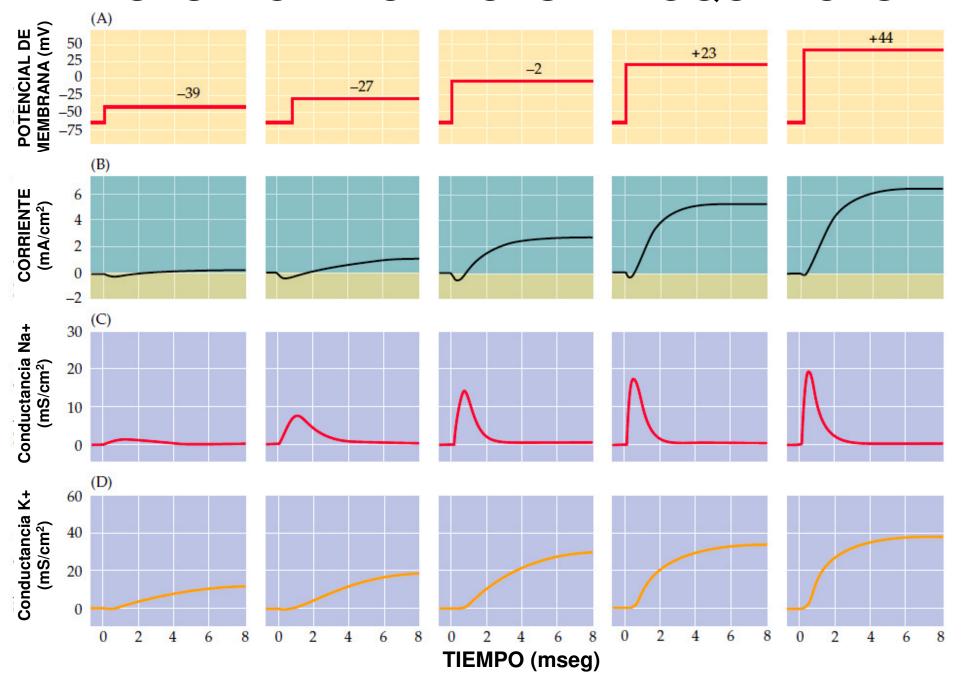


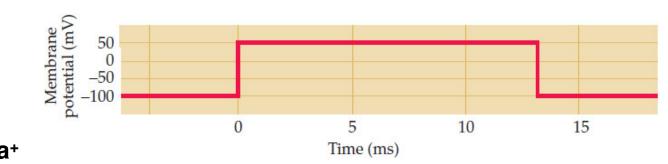

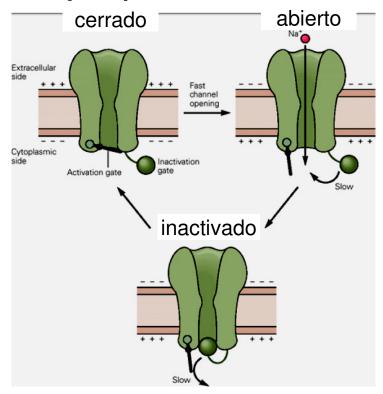
#### Estados del canal de Na+ voltaje dependiente




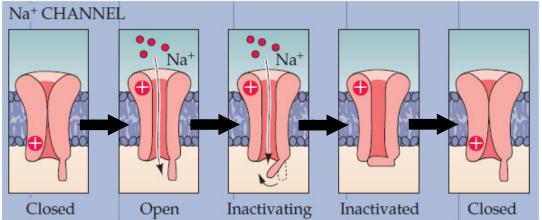

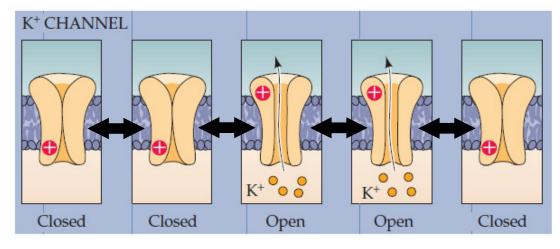


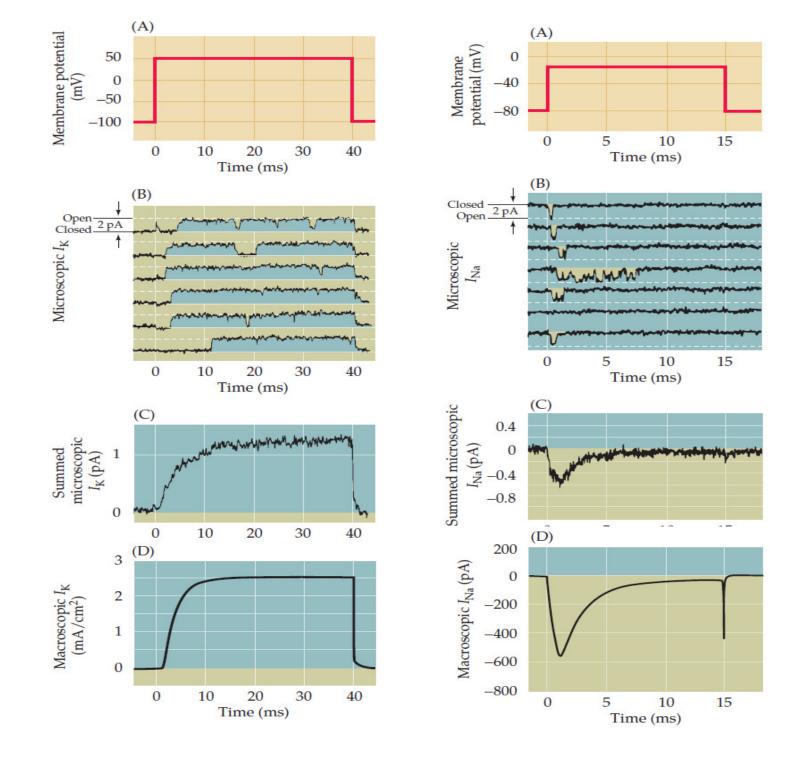

# CONDUCTANCIAS IÓNICAS

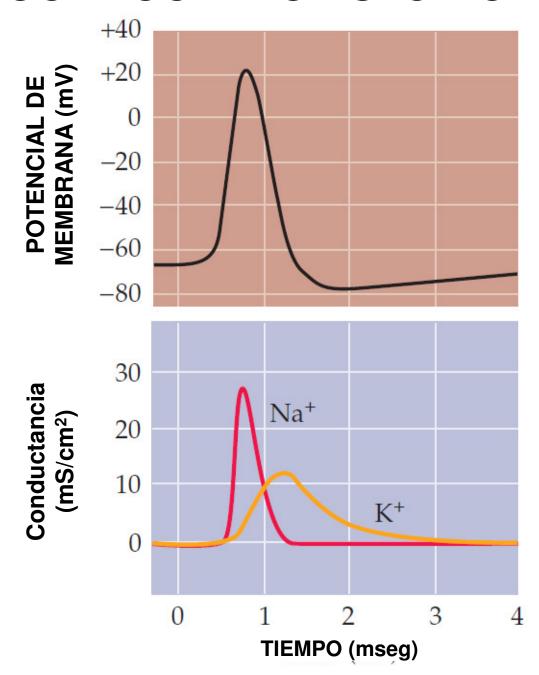


#### PERIODOS REFRACTARIOS

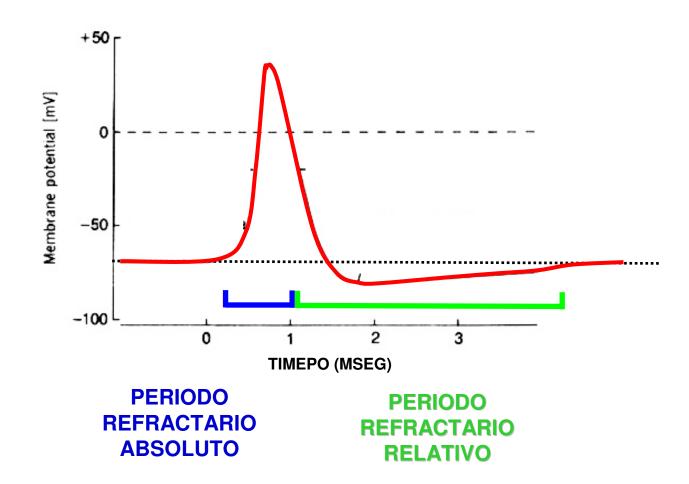


### CONDUCCIÓN


#### **CONDUCCION PASIVA**

#### **CONDUCCION ACTIVA**

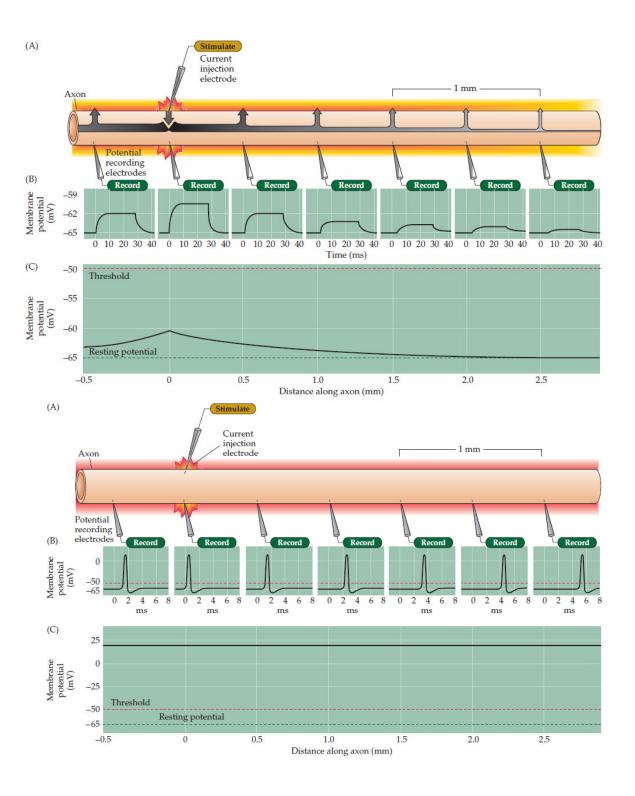



### CONDUCCIÓN PUNTO A PUNTO

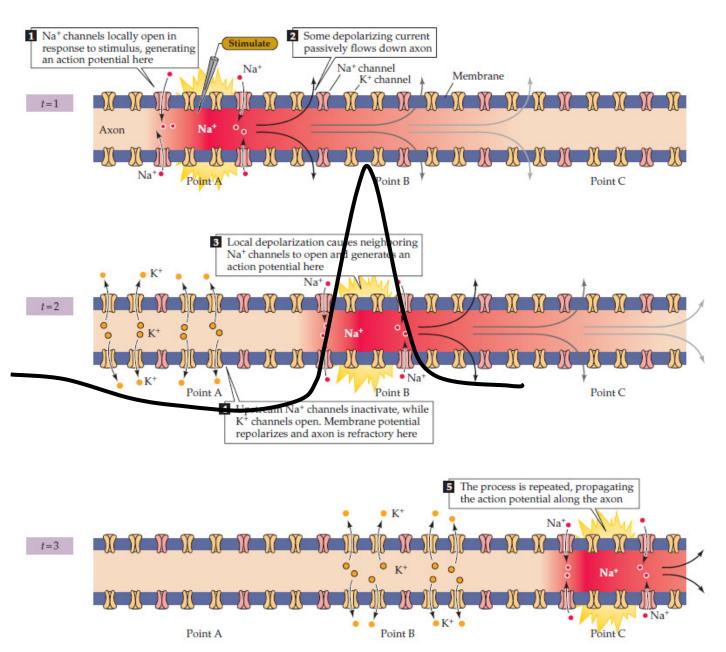

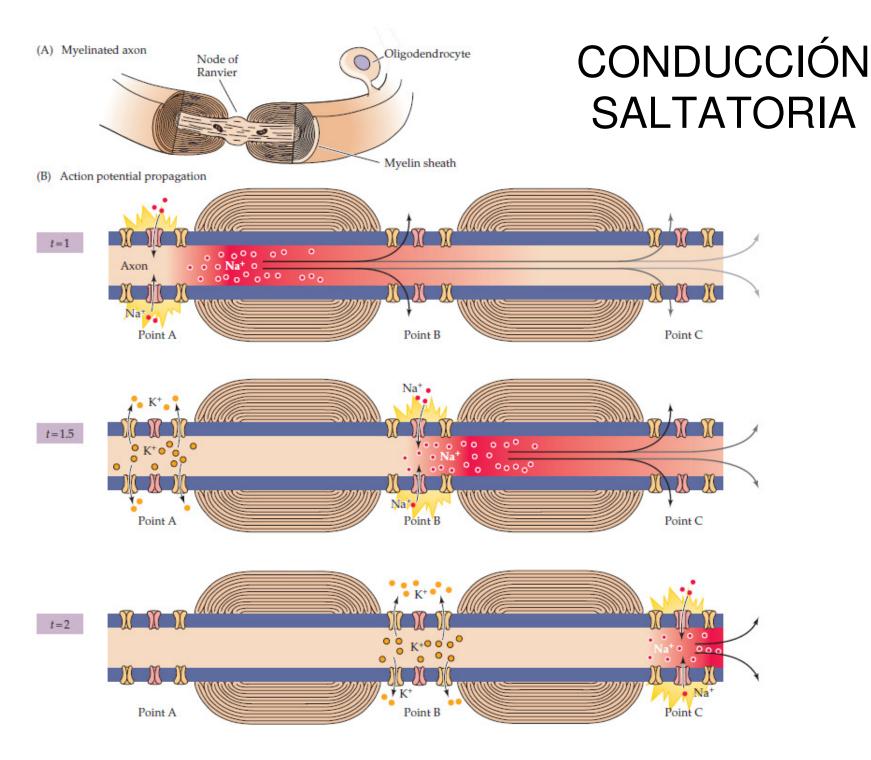

# VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN

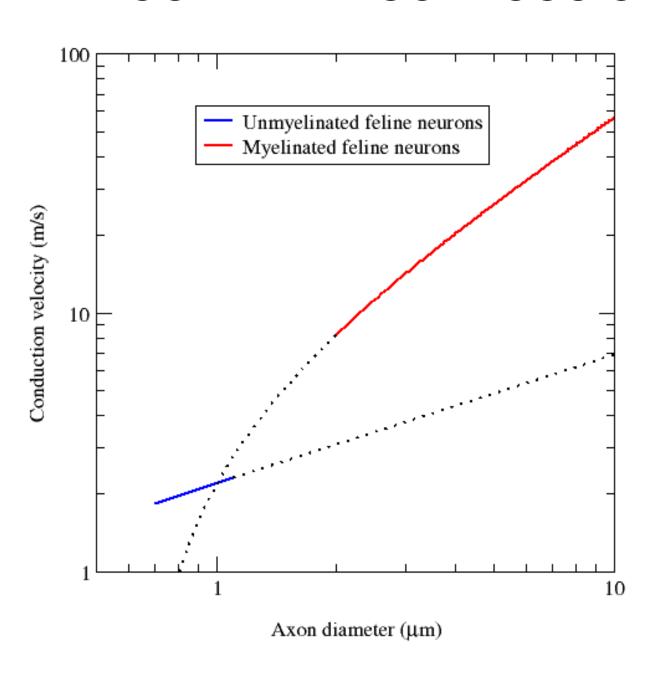

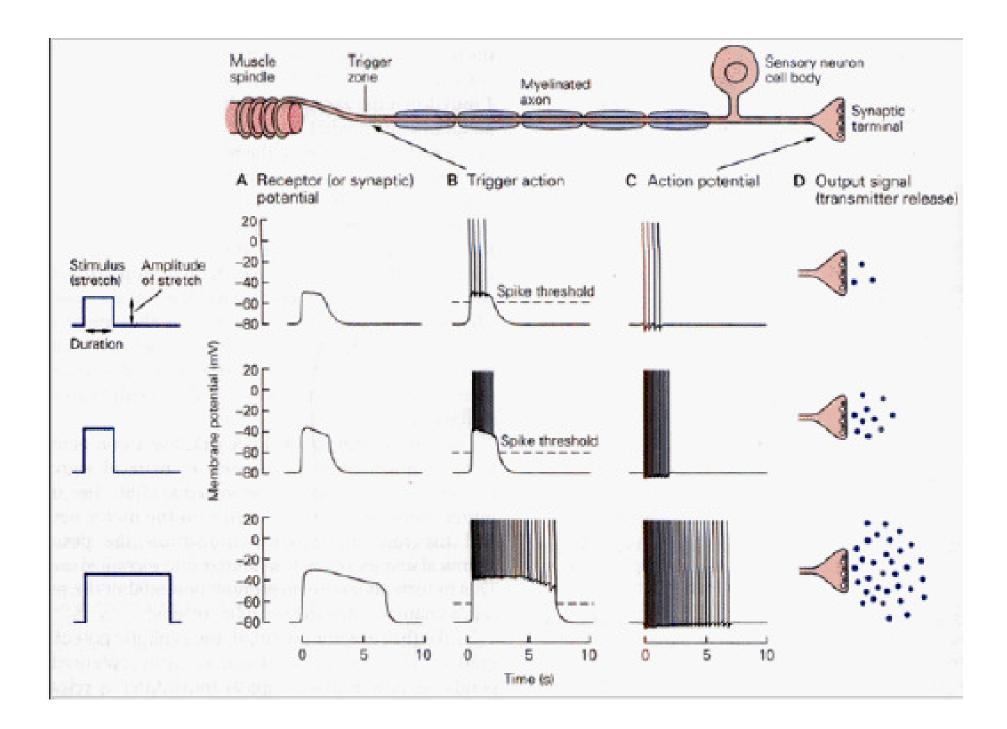

#### NEUROPATIAS ASOCIADAS A LA DESMIELINIZACION de los AXONES

La forma mas común de la neuropatía periférica desmielinizante autosómica dominante en humanos:

Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth Tipo 1A.

Una duplicación de gen de la proteína MIELÍNICA PERIFÉRICA PMP22 y su sobre expresión generan severos déficit de mielina en el sistema nervioso periférico. La prevalencia de la enfermedad es de 1 in 4000 y el 70% de los casos se debe a la duplicación de este gen.

La baja expresión de esta proteína esta asociada con deficiencias en la mielinización en otras neuropatías hereditarias.

La esclerosis múltiple también es una enfermedad asociada con la desmielinización en el Sistema Nervioso Central.

¿ POR QUE LA DESMIELINIZACION GENERA DEBILIDAD MUSCULAR Y PARALISIS, DEFICIT COGNITIVO Y SENSORIAL?